

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

TEORIA DE CIRCUITOS

TRABAJO PRÁCTICO DE LABORATORIO N°1

Filtros Pasivos y Análisis Computacional

Grupo 5:

Paulo NAVARRO 57775

Benjamín Carlos LIN 57242

Nicolas Lorenzo MESTANZA X

Facundo Nicolas MOLINA X

German Carlos BERTACHINI X

Responsables de la cátedra:

Daniel Andres JACOBY

Carlos BELAUSTEGUI GOITIA

Presentado:

Corrección:

Índice

1	Ejercicio 1	2
1.1	Diseño del Circuito	2

1 Ejercicio 1

1.1 Diseño del Circuito

Se desea diseñar un filtro notch pasivo con $f_0 = 18.9kHz$ para el siguiente circuito:

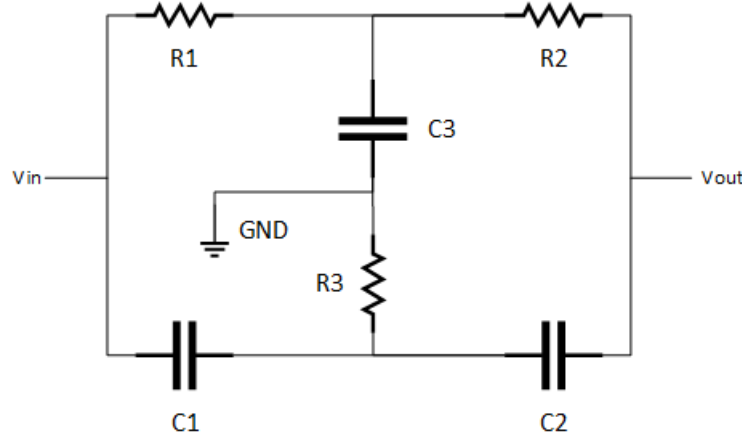


Figura 1: Filtro Notch Pasivo

La determinación de los valores de las resistencias y capacitores requieren primeramente la función de transferencia del circuito, es decir que se deberá hallar una resolución del circuito. Para ello tomaremos las siguientes direcciones de corriente, de las cuales obtenemos las siguientes ecuaciones:

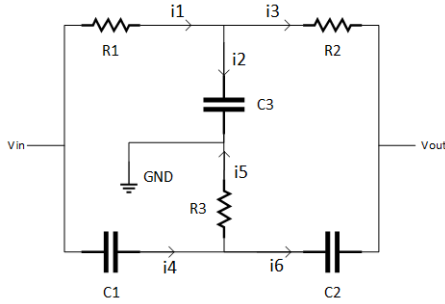


Figura 2: Flujo de Corrientes

$$V_{in} = R_1 \cdot i_1 + X_{C3} \cdot i_2 \quad V_{out} = -R_2 \cdot i_3 + X_{C3} \cdot i_2$$

$$V_{in} = R_3 \cdot i_5 + X_{C2} \cdot i_4 \quad V_{out} = R_3 \cdot i_5 - X_{C2} \cdot i_2$$

Como sabemos que $i_1 = i_2 + i_3$, $i_4 = i_5 + i_6$ y $i_6 = -i_3$ podemos analizar las ecuaciones algebraicamente resultando en:

$$i_2(R_1 + 2X_{C3}) = i_5(2R_3 + X_{C1}) + i_3(X_{C2} - X_{C1})$$

Al considerar $R = R_1 = R_2 = 2 \cdot R_3$ y $C = C_1 = C_2 = \frac{C_3}{2}$

$$\therefore i_2 = i_5$$

Por lo que la función de transferencia será igual a:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{X_C^2 + R^2}{R^2 + 4RX_c + X_C^2} \Rightarrow H(s) = \frac{s^2 C^2 R^2 + 1}{s^2 R^2 C^2 + s4RC + 1}$$

Pues entonces

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

. De acuerdo a esto y considerando que solo tenemos resistencias y capacitores comerciales, para que $f_0 = 18.9kHz$ seleccionamos utilizar las siguientes:

$$R = 1.2K\Omega \quad C = 6.8nF$$

que resultaria en un filtro rechaza banda de segundo orden con $f_0 = 19.5kHz$ en teoria. Cabe notar que al tomar mencionados valores de los componentes consecuentemente el valor de $R3 = 560\Omega$ y $C3 = 15nF$ que son los componentes comerciales mas aproximados la relacion inicial planteada.

Puesto los valores mencionados de R y C, podriamos caracterizar el sistema por su respuesta impulsiva realizando la antitrasformada de Laplace de la respuesta en frecuencia obtenida resultando en:

$$h(t) = \delta(t) - 528113e^{-457359t} + 37916e^{-32836t}$$

1.2 Análisis de Resultados

Con la ecuacion de la respuesta en frecuencia $H(s)$ con $s = jw$ podemos realizar un diagrama de Bode teorico; a su vez si simulamos el diseno en LTSpice podemos observar otra respuesta en frecuencia que difiere un poco. Concatenando ambos diagramas obtenemos lo siguiente: